

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**  
**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**Organização de Computadores II**  
**Trabalho Prático 2 – Integração Banco de Registradores e ALU**

**Artur Henrique Marzano Gonzaga**  
**Caio Felipe Zanatelli**  
**Matheus Henrique de Souza**  
**Tiago de Rezende Alves**

**Professor: Omar Paranaíba Vilela Neto**  
**Monitor: Laysson Oliveira Luz**

Belo Horizonte  
15 de outubro de 2017

## Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Unidades Funcionais</b>	<b>2</b>
2.1	Banco de Registradores . . . . .	2
2.1.1	Sinais de Entrada e Saída . . . . .	2
2.2	Unidade Lógico Aritmética (ALU) . . . . .	3
2.2.1	Sinais de Entrada e Saída . . . . .	4
2.3	Debouncer . . . . .	4
2.3.1	Sinais de Entrada e Saída . . . . .	5
2.4	Display BDC 7 Segmentos . . . . .	5
2.4.1	Sinais de Entrada e Saída . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Conclusão</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Referências Bibliográficas</b>	<b>6</b>

## 1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo principal a criação de um sistema de *hardware* composto por um banco de registradores e uma unidade lógico-aritmética (ALU), capaz de realizar um conjunto bem definido de instruções. Para tanto, foi utilizada a linguagem de descrição de *hardware* Verilog e o pacote de desenvolvimento DE2-115, da Altera. Por fim, as especificações de cada unidade funcional, bem como as decisões de projeto relativas a cada uma delas, serão abordadas nas seções seguintes.

## 2 Unidades Funcionais

Esta seção tem como objetivo apresentar cada unidade funcional desenvolvida, abordando suas especificações e decisões tomadas na fase de projeto. A Figura 1 ilustra o circuito resultante obtido.

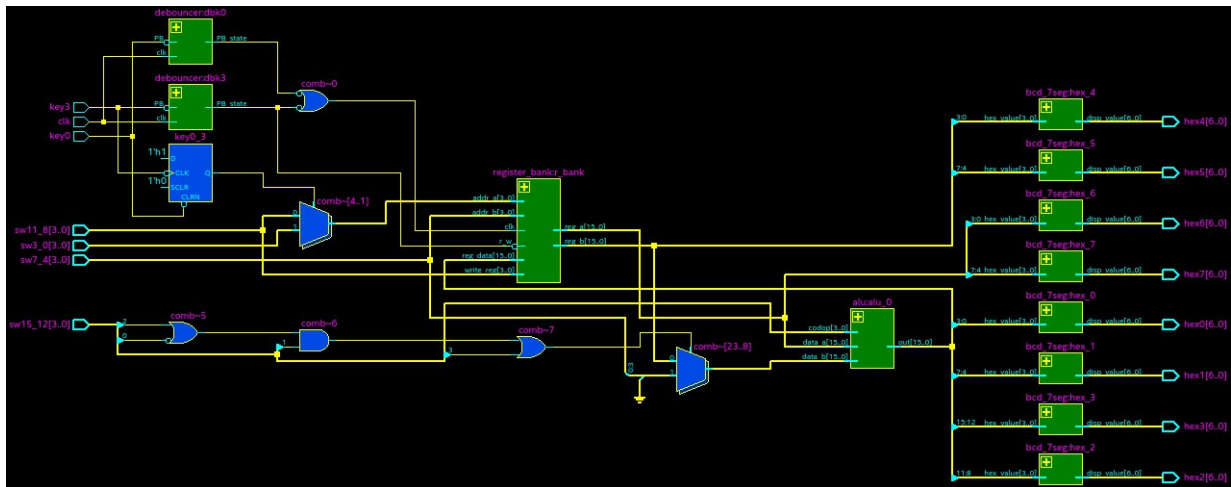


Figura 1 – Diagrama esquemático do Circuito.

### 2.1 Banco de Registradores

O banco de registradores é a primeira unidade funcional que compõe este projeto. Sua finalidade é proporcionar o acesso rápido, por parte do processador, a valores endereçados pelo banco, uma vez que o acesso à memória é bem mais lento. Vale ressaltar, neste ponto, que, no contexto deste trabalho, o banco de registradores é composto por 16 registradores, com cada um contendo 16 *bits*. Com isso, tem-se que o endereçamento é realizado através de 4 *bits*, como abordado na sequência.

#### 2.1.1 Sinais de Entrada e Saída

De modo a garantir o funcionamento correto do módulo, é necessária a utilização de alguns sinais de entrada e saída. Os sinais em questão são ilustrados pela Tabela 1 e pela Tabela 2, respectivamente.

Tabela 1 – Sinais de entrada utilizados pela Banco de Registradores

Sinal	Tamanho (bits)	Tipo	Descrição
clk	1	wire	Clock da unidade.
addr_a	4	wire	Endereço do registrador a ser lido.
addr_b	4	wire	Endereço do registrador a ser lido.
reg_data	16	wire	Dado a ser escrito em um registrador.
write_reg	4	wire	Endereço do registrador que será escrito.
r_w	1	wire	Flag de leitura e escrita. 0 indica leitura, 1 escrita.

Tabela 2 – Sinais de saída utilizados pela Banco de Registradores

Sinal	Tamanho (bits)	Tipo	Descrição
reg_a	16	reg	Resultado da operação.
reg_b	16	wire	Flag indicativa de resultados negativos.

## 2.2 Unidade Lógico Aritmética (ALU)

A segunda unidade funcional que compõe este projeto é a unidade lógico-aritmética (ALU), a qual opera sobre palavras de 16 *bits*. Assim, de forma a proporcionar uma melhor compreensão acerca do funcionamento deste módulo, a Figura 2 ilustra o formato definido para as instruções e, em seguida, a Tabela 3 apresenta o conjunto de instruções suportadas.

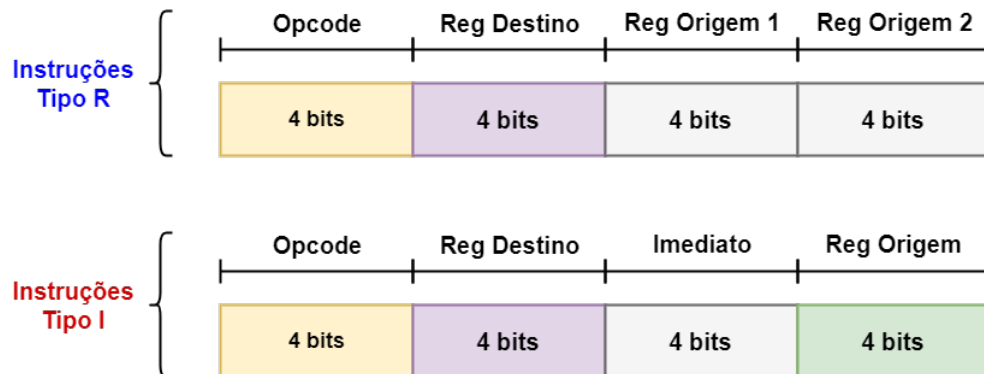


Figura 2 – Formato das instruções.

Tabela 3 – Conjunto de instruções suportadas pela ALU

Op Code	Instrução	Mnemônico	Operação
0	Add	Add \$s4, \$s3, \$s2	$\$s4 = \$s3 + \$s2$
1	Sub	Sub \$s4, \$s3, \$s2	$\$s4 = \$s3 - \$s2$
2	Slti	Slti \$s4, Imm, \$s2	<i>if</i> ( $\$s2 > \text{Imm}$ ) ? $\$s4 = 1$ : $\$s4 = 0$
3	And	And \$s4, \$s3, \$s2	$\$s4 = \$s3 \& \$s2$
4	Or	Or \$s4, \$s3, \$s2	$\$s4 = \$s3 \mid \$s2$
5	Xor	Xor \$s4, \$s3, \$s2	$\$s4 = \$s3 \wedge \$s2$
6	Andi	Andi \$s4, Imm, \$s2	$\$s4 = \$s2 \& \text{Imm}$
7	Ori	Ori \$s4, Imm, \$s2	$\$s4 = \$s2 \mid \text{Imm}$
8	Xori	Xori \$s4, Imm, \$s2	$\$s4 = \$s2 \wedge \text{Imm}$
9	Addi	Addi \$s4, Imm, \$s2	$\$s4 = \$s2 + \text{Imm}$
10	Subi	Subi \$s4, Imm, \$s2	$\$s4 = \$s2 - \text{Imm}$

### 2.2.1 Sinais de Entrada e Saída

Para que as operações definidas pela Tabela 3 possam ser realizadas, faz-se necessária a utilização de alguns sinais de entrada e saída pelo módulo. Esses sinais são apresentados pela Tabela 4 e pela Tabela 5, respectivamente.

Tabela 4 – Sinais de entrada utilizados pela ALU

Sinal	Tamanho (bits)	Tipo	Descrição
clk	1	wire	clock da unidade.
codop	4	wire	Código de operação.
data_a	16	wire	Operando 1.
data_b	16	wire	Operando 2.

Tabela 5 – Sinais de saída utilizados pela ALU

Sinal	Tamanho (bits)	Tipo	Descrição
out	16	reg	Resultado da operação.
neg	1	wire	Flag indicativa de resultados negativos.
zero	1	wire	Flag indicativa de resultados nulos.
overflow	1	wire	Flag indicativa de overflow.

## 2.3 Debouncer

Um dos problemas encontrados na realização deste trabalho está relacionado ao *debouncing* (Figura 3) produzido pelos *push-buttons*, mesmo que o manual indique que esse problema é tratado por meio de um circuito *Schmitt trigger*. Devido a este fenômeno, o comportamento do sinal não se mantinha estável nas transições, produzindo falsas bordas. Com isso, ao pressionar o *key0* ou *key3*, usados no trabalho, o circuito se comportava de maneira inadequada, acionando outros módulos, como a ALU e o banco de registradores, mais de uma vez ou em momentos inapropriados, produzindo assim resultados errôneos. Com o intuito de corrigir esse comportamento inerente a toda chave mecânica, foi adicionado mais um módulo ao projeto – *debouncer.v*.

 


Figura 3 – Exemplo de *debouncing*.

O módulo em questão funciona monitorando o sinal em busca de mudanças no nível lógico. Ao detectar uma borda, o módulo ignora outras mudanças e após um periodo de tempo, tipicamente poucos milissegundos, ele confirma se o sinal de fato mudou de estado. Para isso, ele primeiro sincroniza o sinal com o *clock* proveniente da FPGA e, após sincronizado, utiliza um contador para criar a base de tempo para a reavaliação do sinal.

### 2.3.1 Sinais de Entrada e Saída

Para que o módulo implementasse suas funções corretamente, são necessários alguns sinais de entrada e saída, os quais são introduzidos pela Tabela 6 e Tabela 7, respectivamente.

Tabela 6 – Sinais de entrada utilizados pelo módulo *debouncer*

Sinal	Tamanho (bits)	Tipo	Descrição
clk	1	wire	Clock da unidade.
PB	1	reg	Sinal com <i>debouncing</i> .

Tabela 7 – Sinais de saída utilizados pelo módulo *debouncer*

Sinal	Tamanho (bits)	Tipo	Descrição
PB_state	1	wire	Sinal de saída, sem <i>debouncing</i> .

## 2.4 Display BDC 7 Segmentos

Por fim, o último módulo presente neste projeto tem como finalidade efetuar a decodificação de um *display* de 7 segmentos, onde são mostrados, de acordo com a especificação, os valores solicitados no formato hexadecimal. Para tanto, é recebido um valor de 4 *bits* codificado como BCD. A saída consiste de um registrador de 7 *bits*, onde a cada *bit* é atribuído o valor 0 ou 1 de acordo com o segmento que deverá ser ligado, possibilitando assim a formação de todos os valores compreendidos entre 0x0 e 0xF.

### 2.4.1 Sinais de Entrada e Saída

A Tabela 8 e a Tabela 9 sintetizam os sinais utilizados por esse módulo.

Tabela 8 – Sinais de entrada utilizados pelo módulo de controle do *display* BCD de 7 segmentos

Sinal	Tamanho (bits)	Tipo	Descrição
hex_value	4	wire	Valor hexadecimal a ser escrito no <i>display</i> .

Tabela 9 – Sinais de saída utilizados pelo módulo de controle do *display* BCD de 7 segmentos

Sinal	Tamanho (bits)	Tipo	Descrição
disp_value	7	reg	Saída que contém a configuração para cada segmento do <i>display</i> .

### 3 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema de *hardware*, o qual é constituído por um banco de registradores e por uma unidade lógico-aritmética (ALU). Para tanto, de forma a garantir a funcionalidade integral de cada módulo individual, foram realizados *testbenches* para cada um dos módulos, os quais foram simulados através do ambiente de simulação Intel Altera, utilizando os *softwares* Quartus e ModelSim. Além disso, também foram realizados testes em ambiente físico, o que foi possível através do pacote de desenvolvimento DE2-115 (Altera), possibilitando assim a prototipação do circuito desenvolvido. Neste contexto, este trabalho se mostrou importante para a consolidação dos conceitos teóricos vistos em sala de aula, pois proporcionou a realização das três fases principais para o desenvolvimento de um circuito: descrição, simulação e prototipação. Dessas fases, por fim, destaca-se a protipação, uma vez que permitiu aos alunos envolvidos a familiarização e execução de testes em ambiente real com a utilização de *hardware* reconfigurável.

### 4 Referências Bibliográficas

Patterson, David; Hennessy, John. Computer Organization and Design: the Hardware/Software Interface, 3th ed. Elsevier, 2005.

Tanenbaum, Andrew S.; Austin, Todd. Structured Computer Organization, 6th ed. Prentice Hall, 2012.